

## CPU 设计文档

### 一、 模块规格

#### 1. GRF 寄存器堆

##### A 端口定义

信号名	方向	描述
ins_r[31:0]	I	当前 E 级取数指令
ins_w[31:0]	I	当前 W 级回写指令
pc4_add[31:0]	I	输入W 级指令 pc+4的值
Clk	I	时钟信号
Clr	I	清零信号，将32个寄存器中的值全部清零，高电平有效
RegWrite	I	寄存器写使能信号，高电平有效
Regdata[31:0]	I	要回写入寄存器的数据
RegAddr[4:0]	I	要回写入寄存器的地址
RD1	O	输出rs指定寄存器的32位数据
RD2	O	输出rt指定寄存器的32位数据

##### B 功能描述

序号	功能名称	描述
1	复位	当clk上升沿，clr信号有效时，清空存储器的值
2	读数据	读A1(rs)，A2(rt)对应寄存器的值到RD1，RD2
3	写数据	当写使能信号RegWrite有效时，将的RegData的值写入选择后RegAddr对应的寄存器中

## 2. ALU

## 算术逻辑部件运算器

## A 端口定义

信号名	方向	描述
rs_out [31:0]	I	ALU的第一个备选运算数
rt_out [31:0]	I	ALU的第二个备选运算数
imm_ext[31:0]	I	ALU的第三个备选运算数
sa[4:0]	I	ALU的第三个运算数，用于特殊指令当中的位移
sll_slt	I	运算数选择，1：第一个运算数A选择rt_out，1：第一个运算数A选择rs_out
ALUSrc	I	运算数选择，1：第二个运算数B选择imm_ext，1：第二个运算数B选择rt_out
ALUOp[2:0]	I	ALU信号控制器。控制ALU做什么运算
Result[31:0]	O	ALU的运算结果
Ztag	O	零标志位，为0时代表运算结果不为0，为1时代表运算结果为0

## B 功能描述 ALUOp[4:0]

功能名称	描述 Result=
0 00000 加	A+B
1 00001 减	A-B
2 00010 与	A&&B
3 00011 或	A B
4 00100 非	~A
5 00101 逻辑左移	A<<sa
6 00110 逻辑右移	A>>sa
7 00111 算术右移	\$signed(A)>>>sa
8 01000 可变逻辑左移	B<<A[4:0]
9 01001 可变算术右移	B>>A[4:0]
10 01010 可变逻辑右移	\$signed(B)>>>A[4:0]
11 01011 逻辑与	A&B
12 01100 逻辑或	B A
13 01101 逻辑或非	~(B A)
14 01110 异或	B^A
15 01111 有符号小于置1	(\$signed(A)<\$signed(B)) ? 1:0
16 10000 无符号小于置1	(A<B) ? 1:0

## 3. PC

## A 端口定义

信号名	方向	描述
Clk	I	时钟信号
Reset	I	CP复位信号
Immediate[15:0]	I	输入的16位立即数
branch	I	是否进行branch信号，高电平有效
Ztag	I	零标志位
add26[25:0]	I	26位立即数
Jump	I	J指令信号，高电平有效
jr_alures	I	输入jr指令要跳转的PC值
jr_sel	I	是否要进行jr跳转
pc[31:0]	O	输出32位当前pc
pc_4add[31:0]	O	输出32位当前pc+4

## B 功能描述

序号	功能名称	描述
1	PC自增4	在每个时钟上升沿到达时，若reset、PCsel、jump信号均无效， $PC = PC + 4$
2	Branch if equal	在时钟上升沿到达时，若PCsel与ztag同时有效，且reset信号无效， $PC = PC + 4 + \text{sign\_extend}(\text{immediate} \parallel 0^2)$
3	Jump	在时钟上升沿到达时，若jump信号有效，且reset信号无效， $PC = PC[31:28] \parallel 26\text{add} \parallel 0^2$
4	jr	在时钟上升沿到达时，若jr_sel信号有效，且reset信号无效，则 $pc = jr\_alures$
5	同步复位	当clk上升沿，clr信号有效时， $cp = 0x00003000$

#### 4. IM 指令存储器

##### A 端口定义

信号名	方向	描述
pc[31:0]	I	输入32位pc值
add26[25:0]	0	机器码0-25位
Immediate[15:0]	0	机器码0-15位
Func[5:0]	0	机器码位0-5位
Sa[5:0]	0	机器码6-10位
Rd[5:0]	0	机器码11-15位
Rt[5:0]	0	机器码16-20位
Rs[5:0]	0	机器码21-25位
Ocode[5:0]	0	机器码26-31位

##### B 功能描述

序号	功能名称	描述
1	取指令	取出IM中pc所指地址的指令
2	分割指令	将取出的指令进行分割，变为输出中的各个字段

## 5. EXT

## 16 位立即数扩展器

## A 端口定义

信号名	方向	描述
Imm[15:0]	I	16位立即数
EXTslt[1:0]	I	扩展器功能选择信号
Imm_ext[31:0]	O	输出拓展后的32位数

## B 功能描述

序号	功能名称	描述
EXTslt[1:0]	00 无符号	对立即数进行无符号拓展
	01 符号	对立即数进行符号拓展
	10 加载到高位	将立即数加载到高16位

## 6. DM

### 数据存储器

#### A 端口定义

信号名	方向	描述
Address[31:0]	I	输入32位地址
Data in[31:0]	I	要写入数据存储器的32位数据
pc[31:0]	I	输入当前的pc值
MemWrite	I	数据存储器写使能，高电平有效
op[1:0]	I	选择存储指令类型
BE[3:0]	I	各个字节写使能
Clk	I	时钟信号
Clr	I	复位信号，高电平有效
Data out[31:0]	O	输出32位数据

#### B

op	指令
0 00	sw
1 01	sh
2 10	sb

#### C 功能描述

序号	功能名称	描述
1	写数据	在每个时钟上升沿到达时，若MemWrite有效，将data in中的数据写入到address11-6位对应的存储区域
2	读数据	在时钟上升沿到达时，将address2-11位对应的存储区域的数据读出到data out
3	同步复位	当clk上升沿，clr信号有效时，清空存储器的值

## 7. BE\_EXT &amp;&amp; MEM\_EXT

信号名	方向	描述
A0[1:0]	I	输入低两位地址
op[1:0]	I	输入指令类型，op 码与 DM 相同
BE[4:0]	O	输出字节写使能

信号名	方向	描述
A0[1:0]	I	输入低两位地址
mem_op[2:0]	I	输入指令类型
Din[31:0]	I	输入 DM 读取数据
Dout[31:0]	O	输出最终写入寄存器的数据

mem_op	指令
0 000	lw
1 001	lbu
2 010	lb
3 011	lhu
4 100	lu

## 8. MULT\_DIV

## 乘除运算模块

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
D1[31:0]	I	输入指令类型
D2[31:0]	I	输入 DM 读取数据
op[3:0]	I	输出最终写入寄存器的数据
busy	O	输出繁忙暂停信号
HI[31:0]	O	hi 寄存器输出
LO[31:0]	O	lo 寄存器输出

mult_div_op	指令
0 0000	none
1 0001	mult
2 0010	div
3 0011	multu
4 0100	divu
5 0101	mfhi
6 0110	mflo
7 0111	mthi
8 1000	mtlo



## 9. 信号控制器

## A 端口定义

信号名	方向	描述
Ocode[5:0]	I	六位指令操作码输入
Func[5:0]	I	六位指令函数码输入
Jump	0	是否执行 j 指令
RegDst	0	决定运算结果写入 rt 还是 rd, 若为 0, 写入 rt, 若为 1, 写入 rd
ALUSrc	0	决定 ALU 的第二个操作数, 若为 0, 则为 rt, 若为 1, 则为立即数
MemtoReg	0	决定要写入 GRF 的数据, 若为 0, 写入 ALU 的运算结果, 若为 1, 写入 DM 中的输出数据
RegWrite	0	寄存器堆写使能信号, 高电平有效
MemWrite	0	数据存储器写使能信号, 高电平有效
PC_sel	0	决定 PC 是否进行 branch 跳转, 高电平有效
EXTTo[1:0]	0	决定 EXT 进行何种拓展
ALUo[2:0]	0	决定 ALU 进行何种运算
Sll_slt	0	选择 ALU 的第一个操作数, 若为 0, 为 rs, 若为 1, 为 rt
jr_slt	0	是否执行 jr 指令的选择信号
jal_slt	0	是否执行 jal 指令的选择信号
jalr_slt	0	是否执行 jalr 指令的选择信号
is_load	0	是否为取数型指令
is_save	0	是否为存储型指令
is_cal_r	0	是否为 R 类运算型指令
is_cal_i	0	是否为 I 类运算型指令
is_mu_di	0	是否为乘除型指令
is_branch_rs	0	是否为 b 类跳转使用 rs 型指令
is_branch_rsrt	0	是否为 b 类跳转使用 rs、rt 型指令
is_jalr	0	是否为 jalr 指令
is_mt	0	是否为写 hi lo 指令
is_mf	0	是否为读 hi lo 指令
is_jr	0	是否为读 jr 指令

## B 各指令的控制信号

指令	Ju mp	RegD st	ALUS rc	Memt oReg	RegW rite	MemW rite	PC_s el	EX To	AL Uo	Sll_ slt	jr_s lt	jal_ slt
Ad du	0	1	0	0	1	0	0	00	00 0	0	0	0
Su bu	0	1	0	0	1	0	0	00	00 1	0	0	0
Sll	0	1	0	0	1	0	0	00	10 1	1	0	0
Or i	0	0	1	0	1	0	0	00	01 1	0	0	0
Lu i	0	0	1	0	1	0	0	10	00 0	0	0	0
Be q	0	0	0	0	0	0	1	00	00 1	0	0	0
Lw	0	0	1	1	1	0	0	01	00 0	0	0	0
Sw	0	0	1	0	0	1	0	01	00 0	0	0	0
J	1	0	0	0	0	0	0	00	00 0	0	0	0
jal	1	0	0	0	1	0	0	00	00 0	0	0	1
jr	0	0	0	0	0	0	0	00	00 0	0	1	0

指令分类:

load	save	cal_r	cal_i	mult/div	branch/rs	branch rs/rt	jalr	mt	mf
LB	SB	ADD	ADDI	MULT	BLEZ	BEQ	JALR	MTHI	MFHI
LBU	SH	ADDU	ADDIU	MULTU	BGTZ	BNE		MTLO	MFLO
LH	SW	SUB	ANDI	DIV	BLTZ				
LHU		SUBU	XORI	DIVU	BGEZ				
LW		SRL	ORI						
		SRA	SLTI						
		SLLV	SLTIU						
		SRLV	LUI						
		SLL							
		SRAV							
		AND							
		OR							
		NOR							
		XOR							
		SLT							
		SLTU							

## 8. 暂停控制器

### A 暂停表

D (IF / ID) 当前指令			E (ID / EX) Tnew				M (EX / MEM) Tnew
指令类型	源寄存器	Tuse	cal_r 1/rd	mf 1/rd	cal_i 1/rt	load 2/rt	load 1/rt
branchl	rs	0					
jr	rs	0					
jalr	rs	0					
cal_r	rs/rt	1					
mu_div	rs/rt	1					
load	rs	1					
save	rs	1					
cal_i	rs	1					
mt	rs	1					
branch2	rs/rt	0					

### B 输入输出

信号名	方向	描述
IR_D[31:0]	I	D级指令
IR_E[31:0]	I	E级指令
IR_M[31:0]	I	M级指令
stall	0	输出暂停信号

### C 功能

根据输入的指令判断各个级别的指令类型，需求的寄存器与要写入的寄存器，根据暂停表中的数据分析，判断其是否需要暂停，输出暂停信号。

## 9. 转发控制器

## A 转发部件设计

D 级:

RS\_MUX

信号名	方向	描述
RD1[31:0]	I	grf rs数据
E_Froward[31:0]	I	E级回写数据
M_Froward[31:0]	I	M级回写数据
selet[1:0]	I	选择信号
rs_final[31:0]	O	最终数据

RT\_MUX

信号名	方向	描述
RD2[31:0]	I	grf rt数据
E_Froward[31:0]	I	E级回写数据
M_Froward[31:0]	I	M级回写数据
selet[1:0]	I	选择信号
rt_final[31:0]	O	最终数据

ALU1\_MUX

信号名	方向	描述
E_reg_rs[31:0]	I	E级流水输出rs
W_Froward[31:0]	I	W级回写数据
M_Froward[31:0]	I	M级回写数据
selet[1:0]	I	选择信号
alu1_final[31:0]	O	最终数据

ALU2\_MUX

信号名	方向	描述
E_reg_rt[31:0]	I	E级流水输出rt
W_Froward[31:0]	I	W级回写数据
M_Froward[31:0]	I	M级回写数据
selet[1:0]	I	选择信号
alu2_final[31:0]	O	最终数据

## WD\_MUX

信号名	方向	描述
W_Froward[31:0]	I	W级回写数据
M_Froward[31:0]	I	M级回写数据
selet	I	选择信号
wd_final[31:0]	0	最终数据

## B 转发控制单元

信号名	方向	描述
addr_E [4:0]	I	E级回写地址
addr_M [4:0]	I	M级回写地址
addr_W [4:0]	I	W级回写地址
IR_D[31:0]	I	D级指令
ID_E[31:0]	I	E级指令
IR_M[31:0]	I	M级指令
sel_D_RS[1:0]	0	D rs选择信号
sel_D_RT[1:0]	0	D rt选择信号
sel_E_ALU1[1:0]	0	E alu1选择信号
sel_E_ALU2[1:0]	0	E alu2选择信号
sel_M_WD	0	M wd选择信号

## 二、 数据通路设计

部件	输入	LW
PC		
ADD4		PC
IM		PC
PC		ADD4
<a href="#">IR@D</a>		IM
<a href="#">PC4@D</a>		
RF	A1	<a href="#">IR@D[rs]</a>
	A2	
EXT		<a href="#">IR@D[i16]</a>
NPC	PC4	
	I26	
PC		
<a href="#">IR@E</a>		<a href="#">IR@D</a>
<a href="#">PC4@E</a>		
<a href="#">RS@E</a>		RF.RD1
<a href="#">RT@E</a>		
<a href="#">EXT@E</a>		EXT
ALU	A	<a href="#">RS@E</a>
	B	<a href="#">EXT@E</a>
<a href="#">IR@M</a>		<a href="#">IR@E</a>
<a href="#">PC4@M</a>		
<a href="#">AO@M</a>		ALU
<a href="#">RT@M</a>		
DM	A	<a href="#">AO@M</a>
	WD	
<a href="#">IR@W</a>		<a href="#">IR@M</a>
<a href="#">PC4@W</a>		
<a href="#">AO@W</a>		
<a href="#">DR@W</a>		DM
RF	A3	<a href="#">IR@W[rt]</a>
	WD	<a href="#">DR@W</a>

需要定义的线网型变量如下：

```
wire [31:0] ins;
//im 输出指令
wire jump;
wire RegDst;
wire ALUSrc;
wire MemtoReg;
wire RegWrite;
wire MemWrite;
wire branch;
wire [1:0] extop;
wire [2:0] aluop;
wire sll_slt;
wire jr_slt;
wire jal_slt;
//总控信号
wire [31:0] alu_res;
wire Ztag;
//ALU 输出
wire [31:0] pc;
wire [31:0] pc_4add;
//PC 输出
wire [31:0] imm_ext;
//EXT 输出
wire [31:0] grfo_rs;
wire [31:0] grfo_rt;
//GRF 输出
wire [31:0] DM_out;
//DM 输出
wire change;
wire [31:0] npc;
//NPC 输出
wire [31:0] IR_D_out;
wire [31:0] PC4_D_out;
wire [4:0] Forward_Addr_D_out;
wire [31:0] Forward_Data_D_out;

//D 级流水寄存器输出
wire cmp_res;
//CMP 比较单元输出
wire [31:0] IR_E_out;
wire [31:0] PC4_E_out;
```



```
wire [31:0]RS_E_out;  
wire [31:0]RT_E_out;  
wire [31:0]EXT_E_out;  
wire [4:0]Forward_Addr_E_out;  
wire [31:0]Forward_Data_E_out;
```

//E 级别流水寄存器输出

```
wire [31:0]IR_M_out;  
wire [31:0]PC4_M_out;  
wire [31:0]AO_M_out;  
wire [31:0]RT_M_out;  
wire [4:0]Forward_Addr_M_out;  
wire [31:0]Forward_Data_M_out;
```

//M 级流水寄存器输出

```
wire [31:0]IR_W_out;  
wire [31:0]PC4_W_out;  
wire [31:0]AO_W_out;  
wire [31:0]DR_W_out;  
wire [4:0]Forward_Addr_W_out;  
wire [31:0]Forward_Data_W_out;
```

//W 级流水寄存器输出

```
wire stall;  
//暂停信号  
wire RegDst_D;  
wire RegWrite_D;  
wire jal_slt_D;  
wire jal_slt_M;  
//D 级控制信号
```

```
wire [1:0]sel_D_RS;  
wire [1:0]sel_D_RT;  
wire [1:0]sel_E_ALU1;  
wire [1:0]sel_E_ALU2;  
wire sel_M_WD;  
//转发选择信号  
wire [31:0]rs_final;  
wire [31:0]rt_final;  
wire [31:0]alu1_final;  
wire [31:0]alu2_final;  
wire [31:0]WD_final;  
//MUX 输出信号
```

### 三、 测试程序

#### 混合测试：

```
# 0x3000
lw $2 4($0)
# 0x3004
nop
# 0x3008
sw $4 12($0)
# 0x300c
lw $18 24($0)
# 0x3010
sw $20 28($0)
# 0x3014
nop
# 0x3018
sw $2 20($0)
# 0x301c
addu $19 $17 $6
# 0x3020
subu $11 $18 $12
# 0x3024
addu $3 $22 $21
# 0x3028
ori $30 $20 0x5050
# 0x302c
subu $9 $27 $13
# 0x3030
lw $21 20($0)
# 0x3034
addu $21 $23 $23
# 0x3038
lw $10 12($0)
# 0x303c
addu $6 $4 $17
# 0x3040
subu $5 $8 $14
# 0x3044
sw $16 20($0)
# 0x3048
```

```
addu $21 $8 $27
# 0x304c
nop
# 0x3050
subu $3 $22 $22
# 0x3054
lw $20 8($0)
# 0x3058
ori $23 $27 0x2424
# 0x305c
subu $4 $21 $8
# 0x3060
lw $26 8($0)
# 0x3064
nop
# 0x3068
```

## 完整测试见附件

### **ori**

```
ori $t0,$zero,0xfffe
ori $t1,$zero,6
ori $t2,$t1,0xffff
ori $zero,$t1,5
```

### **lui & addu & subu**

```
ori $t1,$0,5
ori $t2,$0,8
lui $t3,123
lui $t4,0xffff
ori $t4,$t4,0xffff
lui $t5,0xffff
ori $t5,$t5,0xffff8
```

```
addu $s0,$t2,$t1
addu $s1,$t4,$t2
```

addu \$s2,\$t4,\$t5

subu \$s3,\$t2,\$t1

subu \$s4,\$t1,\$t2

subu \$s5,\$t2,\$t4

subu \$s6,\$t4,\$t5

## **beq**

ori \$t0,5

ori \$t1,6

ori \$t2,6

beq \$t0,\$t1,if1

ori \$t3,7

if1:

addu \$t4,\$t1,\$t3

beq \$t1,\$t2,if2

ori \$t5,8

if2:

addu \$t6,\$t1,\$t5

## **lw & sw**

ori \$t2,\$0,8

lui \$t3,123

lui \$t4,0xffff

ori \$t4,\$t4,0xffff

lui \$t5,0xffff

ori \$t5,\$t5,0xffff8

sw \$t2,0(\$0)

sw \$t3,4(\$0)

sw \$t5,12(\$0)

```
lw $s0,8($0)
lw $s1,4($0)
lw $s2,0($0)
```

## **jr**

```
ori $t0,$0,1
ori $t1,$0,5
ori $t2,$0,0
ori $t3,$0,1
addu $t0,$t0,$t0
addu $t2,$t2,$t3
beq $t2,$t1,end
ori $s1,$0,0x00003010
jr $s1
end:
```

## **jal**

```
jal tag1
start:
jal end
tag1:
ori $t0,$0,0
jal tag2
ori $t1,$0,0
tag2:
ori $t2,$0,0
jal start
ori $t3,$0,0
end:
```

## 思考题

1. 为什么需要有单独的乘除法部件而不是整合进 ALU? 为何需要有独立的 HI、LO 寄存器?

A: 因为乘除运算运行的时间比较长, 如果把它整合进 alu, 则需要修改 ALU 的运算周期, 这样会导致流水线的效率变得很低。

如果没有独立的 hi, lo 寄存器的话, 那么同样的, 取数的时候就会产生不确定的使时间, 这样在保证能够取到正确的数的情况下, CPU 的周期又需要延长。

2. 参照你对延迟槽的理解, 试解释“乘除槽”。

A: 在处理指令的时候, 如果一条乘除指令后面的指令不是乘除指令或者不是读写 hi、lo 的指令, 那么前后两条指令一定不会发生冲突, 所以乘除槽可以使得流水线的效率提高。

3. 为何上文文末提到的 lb 等指令使用的数据扩展模块应在 MEM/WB 之后, 而不能在 DM 之后?

A: 因为取数指令本来就是整个流水线中最慢的一个环节, 它的周期时间决定了整个 CPU 的周期, 所以如果将拓展环节也放在这一级的话, 必然会导致 CPU 的周期时间变长, 所以将它调整在 W 级, 比 M 级快的一级。

4. 举例说明并分析何时按字节访问内存相对于按字访问内存性能上更有优势。(Hint: 考虑 C 语言中字符串的情况)

A: 大部分 ASCII 码都是占用一个字节, 如果用字节访问内存, 可以避免无意义的读操作, 因此性能更优。

5. 如何概括你所设计的 CPU 的设计风格? 为了对抗复杂性你采取了哪些抽象和规范手段?

A: 我的 CPU 在暂停方面对指令进行了详细的分类处理, 可以让每一个指令的暂停次数最少, 尽量的优化性能, 在转发方面, 使用了暴力转发, 即, 在能转发的情况下立刻转发, 这样可以减少 CPU 的错误的同时, 也去掉了繁琐的按照指令分类的麻烦, 即直观易理解, 也好分析, 好写。

为了对抗复杂性, 我首先对指令进行细致的分类, 这样, 操作类型相同的指令可以在一起使用相同的单元以及相似的行为, 其次, 对于 CPU 控制单元, 不再像之前一样对于每一个指令输出每一个指令的控制信号, 而是将同一类型的指令编进 op 码里面, 这样可以方便操作, 例如 b 类跳转指令, 只需要根据 b-op 码对于 cmp 与 npc 进行修改即可。

6. 你对流水线 CPU 设计风格有何见解?

A: 良好的编码习惯, 对于每一个变量名要起有意义、易识别的名字,

其次是, 每一个部件的功能要尽量的专一, 即一个部件只实现一个特定的功能。

最后, 组合逻辑与时序逻辑的使用, 在使用能够用组合逻辑解决的问题时, 尽量不要使用 always@\*, 这样可以减少很多不必要的错误, 因为时序逻辑有时候会导致很多意外的错误。

7.

A:

D (IF/ID) 当前指令			E (ID/EX) Tnew				M (EX/MEM) Tnew
指令类型	源寄存器	Tuse	cal_r 1/rd	mf 1/rd	cal_i 1/rt	load 2/rt	load 1/rt
branchl	rs	0					
jr	rs	0					
jalr	rs	0					
cal_r	rs/rt	1					
mu_div	rs/rt	1					
load	rs	1					
save	rs	1					
cal_i	rs	1					
mt	rs	1					
branch2	rs/rt	0					

满足供给-需求模型的前后两条指令均会产生冒险冲突。

供给者有 CALR,CALI, LOAD, JAL

它们的会修改寄存器的值

需求者有 CALR,CALI,BEQ, L, SAVE,

J 类指令既不是需求者也不是供给者

从这里设计暂停和转发的控制单元，首先 转发是为了在任何时刻检测到冲突的时候都能够将供给者要写入的数据发给需求者，而暂停是为了保证在任何时刻，转发的数据都是正确的。因此，当我们检测到转发无法解决时间冲突的问题的时候，我们就应当暂停，在暂停的时候，冻结 PC 与 D 级流水，清空 E 级流水，相当于插入了一条 n o p 指令。

```
ori $t1,6
```

```
beq $t0,$t1,if1
```

```
ori $t3,7
```

```
if1:
```

```
addu $t4,$t1,$t3
```

例如这里 如果不发生转发 则对于 addu，则无法读到正确的\$t3 的值，所以程序就会发生错误。而有的时候对于后面指令需求的结果，若前面指令还未算出，则需要暂停一周或多周期。

转发总共有 6 种，E->D,M->D,W->D,M->E,W->E,W->M,则需要对应的设计六个转发的多选其对于数据进行选择，控制信号由转发控制器给出，如果不需要转发，则取原来的值，如果需要转发，则采取后面流水级回写的值。

由于 W 与 D 在空间上在同一个位置，所以实际上只需要设计 5 个转发器，W 到 D 的转发在 GRF 的内部实现即可。

详细的测试代码见附件。